

## Exercises 08

### - RLC circuits

#### Exercise 1 - Circuit

parallel RLC

$R = 30 \text{ k}\Omega$   $L = 12 \text{ mH}$   $C = 2 \text{ pF}$   
 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 6.455 \times 10^6 \text{ rad/s}$

$\xi = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 1.29 > 1$   
 $\Rightarrow$  over damped response


$v(t) = A_1 \cdot e^{s_1 t} + A_2 \cdot e^{s_2 t}$

Determine  $i_R$ .

$s_1 = -\omega_0 \xi + \omega_0 \sqrt{\xi^2 - 1}$

$s_2 = -\omega_0 \xi - \omega_0 \sqrt{\xi^2 - 1}$

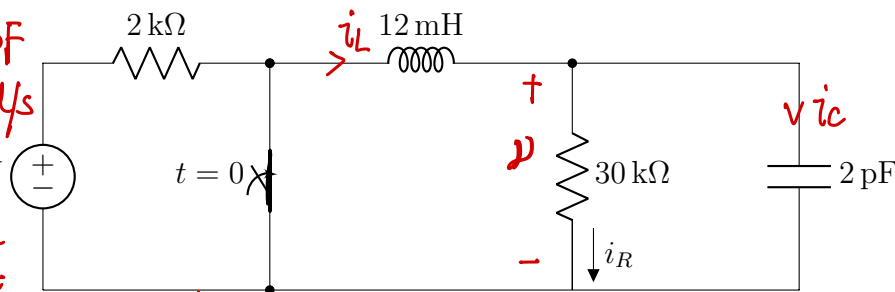$i_R(t) = C_1 \cdot e^{s_1 t} + C_2 \cdot e^{s_2 t}$



$v_C(0^-) = v_C(0^+) \approx 3.75 \text{ V}$   
 $i_C(0^-) = 0$   $i_C(0^+) = 0$

$i_L(0^-) = \frac{1}{8} \text{ mA} = i_R(0^-) \Rightarrow C_1 + C_2 = \frac{1}{8} \text{ mA}$  ①


$v_R(0^-) = 4 \text{ V} \cdot \frac{30}{32} = 3.75 \text{ V} \Rightarrow i_C(0^+) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt} = C \cdot \frac{dv(t)}{dt} = C \cdot \frac{R \cdot di_R(t)}{dt}$

$= C \cdot R \cdot (C_1 \cdot s_1 \cdot e^{s_1 t} + C_2 \cdot s_2 \cdot e^{s_2 t}) \Big|_{t=0^+} = 0$  ②

①, ②  $\Rightarrow C_1 = 161.3 \mu\text{A}$   $C_2 = -36.34 \mu\text{A}$

$i_R(t) = 161.3 \mu\text{A} \cdot e^{s_1 t} - 36.34 \mu\text{A} \cdot e^{s_2 t}$

#### Exercise 2 - Series RCL circuit

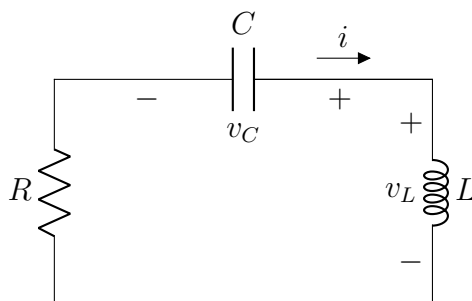

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$   $\alpha = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$

$\alpha > 1$  over damped

$i(t) = A_1 \cdot e^{s_1 t} + A_2 \cdot e^{s_2 t}$

$\alpha = 1$  critically damped

$i(t) = (A_1 + A_2 t) \cdot e^{-\omega_0 t}$

$\alpha < 1$  under damped


$i(t) = e^{-\omega_0 \alpha t} (B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t)$

$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \alpha^2}$

Determine overdamped, critically damped, underdamped response.

$s = -\omega_0 \alpha \pm \omega_0 \sqrt{\alpha^2 - 1}$

### Exercise 3 - Circuit

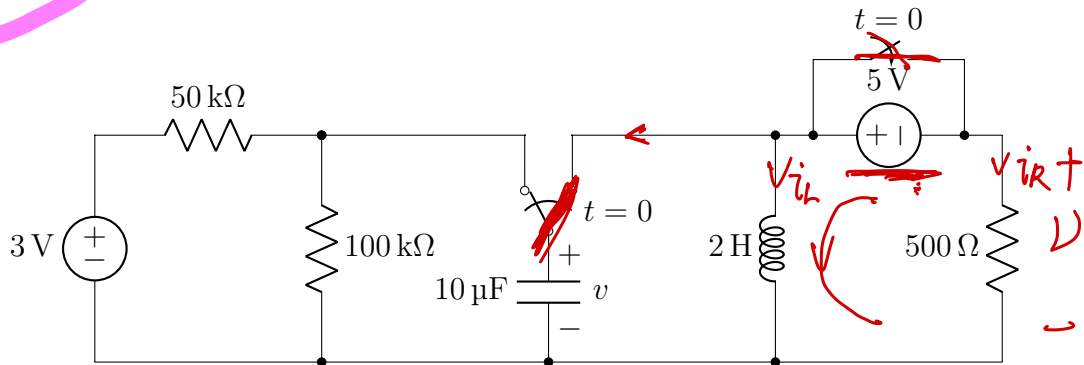

(a) Determine  $\frac{dv}{dt}$  at  $t = 0^+$ ;

(b) Determine  $v$  at  $t = 1\text{ms}$ ;

(c) Determine  $t_0$ , the first value of  $t$  greater than zero at which  $v = 0$ .

$$\frac{dv(t)}{dt}\bigg|_{t=0^+} = -\omega_0 \xi \cdot B_1 + \omega_0 \cdot B_2$$

$$= -1.4 \text{ kV/s} \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow B_1 = 2\text{V}, B_2 = -6\text{V}$$

$$v(t=1\text{ms}) = 0.693\text{V}$$

(c)  $v=0$

$$\Rightarrow B_1 \cos \omega_0 t + B_2 \sin \omega_0 t = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \omega_0 t}{\cos \omega_0 t} = \tan \omega_0 t = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \omega_0 t = \arctan(-\frac{1}{3}) = \frac{18.435^\circ}{180^\circ} \cdot \pi$$

$$\Rightarrow t = 1.609 \text{ ms}$$

$$a) v(0^+) = v(0^-) = 3\text{V} \cdot \frac{100\text{k}\Omega}{100\text{k}\Omega + 50\text{k}\Omega} = 2\text{V}$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = \frac{5\text{V}}{500\Omega} = 10\text{mA}$$

$$i_R = \frac{2\text{V}}{500\Omega} = 4\text{mA}$$

$$\frac{dv}{dt}\bigg|_{t=0^+} \cdot C = -i_L - i_R = -14\text{mA}$$

$$\frac{dv}{dt}\bigg|_{t=0^+} = \frac{-14\text{mA}}{10\mu\text{F}} = -1.4 \text{ kV/s}$$

$$b) R = 500\Omega, L = 2\text{H}, C = 10\mu\text{F}$$

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 223.6 \text{ rad/s}$$


$$\xi = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 0.447 < 1 \text{ under damped}$$

$$v(t) = e^{-\omega_0 \xi t} \cdot (B_1 \cos \omega_0 t + B_2 \sin \omega_0 t)$$

$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} = 200 \text{ rad/s}$$

$$v(t=0^+) = 2\text{V} = B_1 \quad (1)$$

### Exercise 4 - Circuit

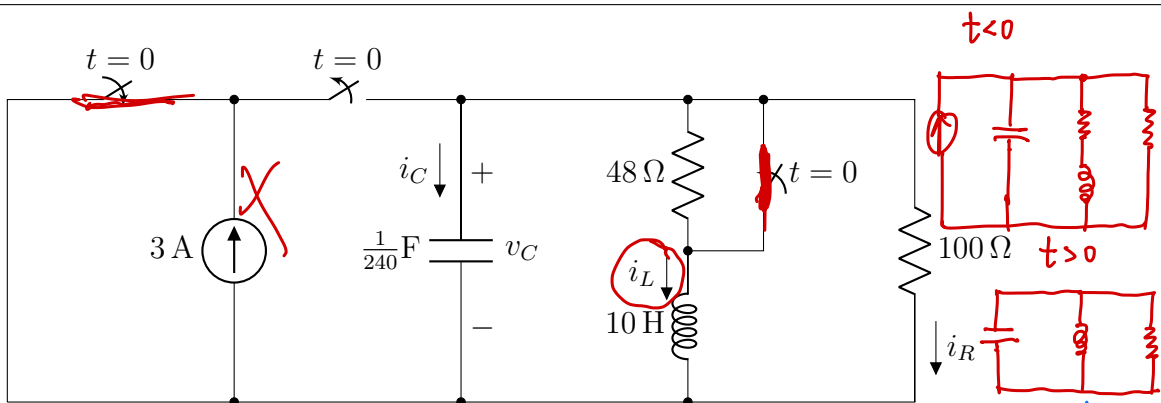

Determine  $i_L(t)$ .

$$i_L(0^-) = 3\text{A} \cdot \frac{100\Omega}{100\Omega + 48\Omega} = 2.027\text{A}$$

$$t > 0, R = 100\Omega, L = 10\text{H}, C = \frac{1}{240}\text{F}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 4.899 \text{ rad/s}$$

$$\xi = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 0.245 < 1 \text{ under damped}$$

$$v(t) = e^{-\xi \omega_0 t} \cdot (B_1 \cos \omega_0 t + B_2 \sin \omega_0 t)$$

$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} = 4.75 \text{ rad/s}$$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) = i_L(0^-) \cdot 48\Omega = 97.296\text{V}$$

$$\Rightarrow B_1 = 97.296\text{V} \quad (1)$$

$$i_C(0^+) = -i_L(0^+) - i_R(0^+)$$

$$= -i_L(0^+) - \frac{v_C(0^+)}{100\Omega}$$

$$C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt}\bigg|_{t=0^+} = -2.027\text{A} - \frac{v_C(0^+)}{100\Omega} \quad (2)$$

$$\Rightarrow (1), (2) \quad B_1 = 97.296\text{V} \quad B_2 = ???$$



$$i_L(t) = -i_C(t) - i_R(t)$$

$$= -\frac{v_C(t)}{100\Omega} - C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$$i_L(t) = e^{-\xi \omega_0 t} (C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t)$$



$$\Rightarrow C_1, C_2$$

## Exercise 5 - Circuit

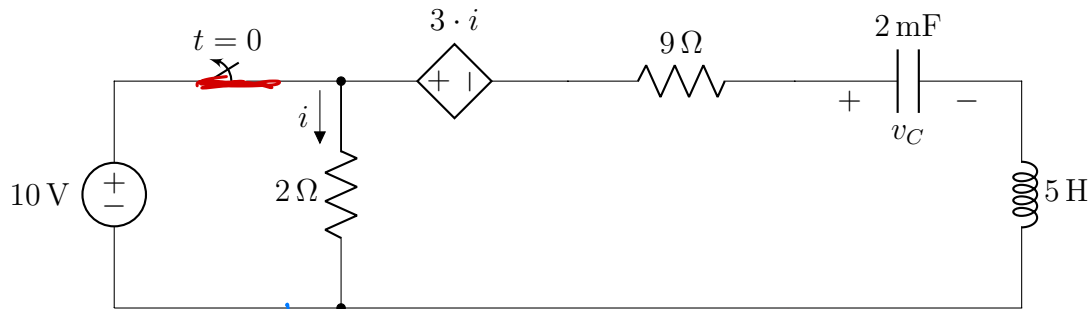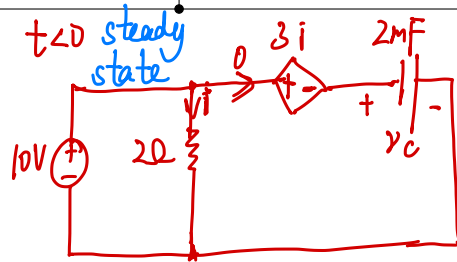Determine  $v_C(t)$ .

$$i = \frac{10V}{2\Omega} = 5A$$

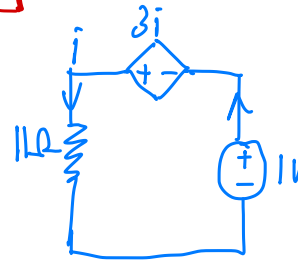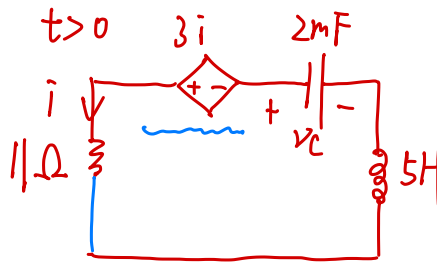
$$10V = 3 \times 5V + v_C(0^-) \Rightarrow v_C(0^-) = -5V$$



$$11i - 1V - 3i = 0$$

$$i = \frac{1V}{8\Omega}$$

$$R_{eq} = \frac{1V}{i} = 8\Omega$$

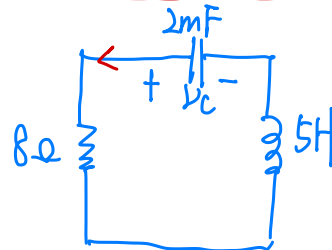

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10 \text{ rad/s}$$

$$\xi = \frac{R}{2} \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} = 0.08 < 1 \text{ underdamped}$$

$$i(t) = e^{-\omega_0 \xi t} \cdot (B_1 \cos \omega_d t + B_2 \sin \omega_d t)$$

$$\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \xi^2} = 9.968 \text{ rad/s}$$

$$v_C(t) = e^{-\omega_0 \xi t} \cdot (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t)$$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) = -5V = C_1 \quad ①$$

$$\left. \frac{dv_C(t)}{dt} \right|_{t=0} = \dots = 0 \quad ②$$

$$①, ② \Rightarrow C_1 = -5V \quad C_2 = -0.4013V$$

$$\Rightarrow v_C(t) = \dots$$